电路测试技术

实 验 报 告

院　　系：

班　　级：

学　　号：

学生姓名：

指导教师：

电路测试课程组

电气与电子工程学院　　华中科技大学

说　　明

实验报告是实验工作的全面总结，要用简明的形式将实验结果完整、真实地表达出来，报告中的线路图要工程化，记录数据要表格化，绘制波形、曲线要坐标化。

一、实验报告

（1）实验目的

（2）实验原理（实验任务有关的主要理论根据、公式等）

（3）实验任务与线路（含参数）、实验数据图表、曲线和计算过程

（4）实验结果分析处理（包括结论、分析讨论、回答思考题等）

（5）实验小结（实验收获体会和建议等）

二、实验及报告要求

（1）实验前完成**预习报告**，包括实验目的、实验原理及实验设计（实验线路、参数及实验数据记录表格等）。

（2）实验过程中，应按指导教师布置的实际任务，及实验具体情况修改实验线路（标定参数），真实地在**原始记录**页中记录原始数据。

（3）实验完成后，需请指导教师检查结果并签字。

（4）实验结束后的一周内完成**实验报告**并送交指导教师，未上交实验报告的同学不得进行下一次实验

注意：

（1）原始记录包括：实验线路图和实验数据（不能用铅笔）两部分。

（2）实验报告中的实验线路、图表和曲线均需按工程图的要求绘制。

（3）波形、曲线必须绘制在坐标纸上。

实验一：直流电源特性曲线测试　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验一： 直流试验单元的基本操作 **实验成绩：** _____

实验二：线性有源一端口网络等效参数的测定　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验二：线性有源一端口网络等效参数的测定　　实验成绩：

实验三：故障检查　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验三：故障检查　　实验成绩：

实验四：交流参数与互感的测量——三表法　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实 验 报 告

实验四：交流参数与互感的测量——三表法　　实验成绩：

实验五：日光灯电路与功率因数的提高　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验五： 日光灯电路与功率因数的提高 **实验成绩：**

实验六：三相电路中的电压、电流关系　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验六： 三相电路中的电压、电流关系 **实验成绩：**

实验七：示波器和函数发生器的使用　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验七： 示波器和函数发生器的使用 **实验成绩：**

实验八： 元件特性的示波器测量法 **实验台编号：**

实验人员 学号 同组人员 教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验八： 元件特性的示波器测量法 **实验成绩：**

实验九： 一阶电路的响应 **实验台编号：** _____

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验九： 一阶电路的响应 **实验成绩：** _____

实验十：二阶电路的响应　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验十：二阶电路的响应　　实验成绩：

实验十一：串联谐振电路　　实验台编号：

实验人员　　学号　　同组人员　　教师签字

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____ 教师签字_____

实验十一：串联谐振电路　　实验成绩：